

ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ESR ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ

Вячеслав Чулков

Мастера хорошо знают, как часто в отказе аппарата виноват «высохший» электролитический конденсатор. Познакомьтесь с несложным и недорогим прибором, позволяющим достаточно достоверно проверить качество конденсаторов без их демонтажа. Его можно изготовить самостоятельно из набора Мастер Кит NM8032.

Существует обширный класс неисправностей радиоэлектронной аппаратуры, связанных с отказом электролитических конденсаторов. Электролитические конденсаторы — это сложные электрохимические устройства, содержащие жидкий активный электролит, в них применяется точечная сварка и клепка химически несовместимых металлов. Изготовление электролитических конденсаторов требует строгого соблюдения технологической дисциплины, так как малейшее ее нарушение ведет к отказам компонентов. Причем коварство этих отказов заключается в том, что их часто невозможно обнаружить при входном контроле, они проявляются только через несколько месяцев, а то и лет эксплуатации радиоаппаратуры. Кроме того, многие отказы электролитических конденсаторов не являются внезапными — они проявляются очень постепенно, в течение длительного времени. А так как электролитические конденсаторы используются чаще всего как фильтры питания и переходные конденсаторы, то аппаратура не перестает работать полностью, а происходит постепенное ухудшение качества ее работы. Увеличивается количество помех на экране телевизора, усилители начинают все больше «фонить», звук в них постепенно теряет басы, а управляющие микроконтроллеры все чаще начинают «сходить с ума». Потребители обычно такие отказы даже не относят к поломкам, а считают это естественным результатом старения аппаратуры. Но даже когда отказ конденсатора привел к полной неработоспособности устройства, то замена отказавшего конденсатора не гарантирует качественного ремонта. Ведь велика вероятность того, что и другие конденсаторы в устройстве уже находятся на грани отказа, и это приведет к повторным ремонтам и нареканиям со стороны заказчика. По этой причине некоторые ремонтники предпочитают в ответственных случаях заменить все электролитические конденсаторы в случае отказа одного из них. Способ, конечно, надежный, но весьма трудоемкий и дорогостоящий. Имея же прибор для внутрисхемной диагностики электролитических конденсаторов, можно быстро проверить их все и заменить только низкокачественные.

Методы оценки качества электролитических конденсаторов

Диагностика электролитических конденсаторов основывается на принципе: «сопротивление конденсатора должно быть бесконечно большим на постоянном токе и предельно малым на высокой частоте». Сопротивление конденсатора на постоянном токе легко проверить при помощи любого омметра постоянного тока, а для проверки сопротивления конденсаторов на высокой частоте существуют специальные приборы — измерители эквивалентного последовательного сопротивления (ESR). К сожалению, в нашей стране такие приборы пока мало распространены. В журнале РЭТ была публикация на эту тему [1]. Имеется также ряд описаний импортных приборов и методик [2...5]. Одним из самых лучших считается прибор ESR & Low Ohms Meter K 7204, описание которого можно найти на сайте <http://www.flippers.com/esrktmtr.html>. Этот прибор построен на базе микроконтроллера, имеет три автоматически переключаемых диапазона измерений (0...0,99 Ом; 0...9,9 Ом; 0...99 Ом), индикацию результатов на двухразрядном семисегментном индикаторе. К недостаткам прибора можно отнести достаточно высокую стоимость, а также применение цифровой индикации. Цифровая индикация, необходимая при точных измерениях, оказывается достаточно неудобной для быстрых качественных оценок. К тому же конструкция щупов прибора, несмотря на использование цифровой коррекции, не позволяет проводить правильные измерения очень малых сопротивлений. Это связано с тем, что прибор измеряет модуль комплексного сопротивления цепи между своими клеммами, но она состоит из суммы сопротивления щупов и сопротивления тестируемого конденсатора. Теоретически можно вычесть сопротивление щупов из суммарного сопротивления цепи и получить точное значение сопротивления конденсатора. Но на практике комплексное сопротивление щупов в процессе измерений меняется из-за нестабильности контакта в клеммах прибора, изменения индуктивности проводов при изменении их взаимного расположения и влияния на них окружающих предметов. Все это не позволяет правильно оценивать сверхмалые сопротивления.

При разработке тестера для ремонтников было решено сделать прибор, работающий на принципе тестирования конденсатора переменным током фиксированной величины. В этом случае переменное напряжение на конденсаторе прямо пропорционально модулю его комплексного сопротивле-

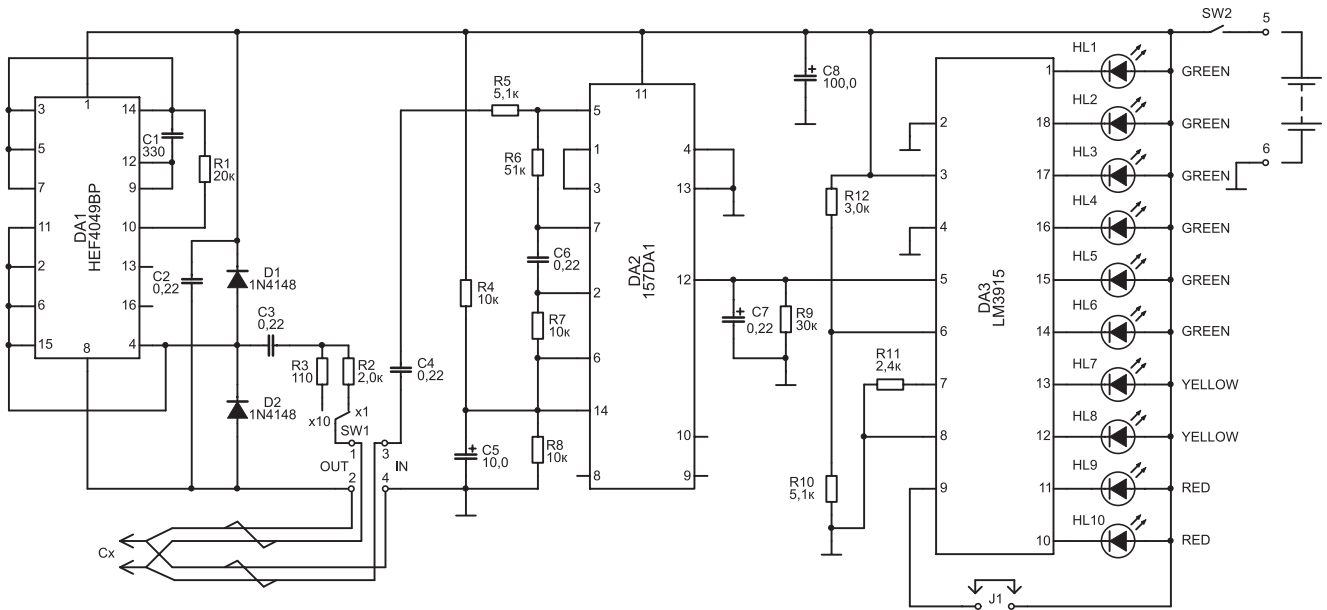


Рис. 1. Принципиальная схема прибора

ния. Такой прибор реагирует не только на увеличенное внутреннее сопротивление, но и на потерю конденсатором емкости, что тоже полезно. В приборе использован аналоговый индикатор на 10 светодиодах с логарифмической шкалой. Шкала измерителя нелинейна: сжата в области больших и растянута в области малых сопротивлений. Такая шкала удобна для считывания показаний и обеспечивает наглядный отсчет в широком диапазоне измерений. Для дополнительного расширения диапазона измерений в прибор введен переключатель диапазонов.

Другая особенность прибора – это использование четырехпроводной схемы подключения измерительных щупов. При такой схеме к тестируемому конденсатору двумя проводами подводится сигнал от генератора, а двумя другими проводами к тому же конденсатору подключается измерительная цепь. Между собой эти две пары проводов соединяются только на конденсаторе. При такой схеме подключения сопротивление соединительных проводов не влияет на результаты измерений, что позволило надежно регистрировать сопротивления порядка 0,05 Ом. Основные технические характеристики прибора приведены в табл. 1.

Принцип работы

Принципиальная схема прибора показана на рис. 1. Питание прибора включается выключателем SW2. На микросхеме DA1 (HEF4049BP) собран генератор импульсов, работающий на частоте около 80 кГц. С выхода генератора (выводы 2, 4, 6, 11, 15 DA1) сигнал поступает через разделительный конденсатор C3, токозадающий резистор R3 (или R2, в зависимости от предела измерения) и переключатель SW1 на тестируемый конденса-

тор. Переключатель SW1 служит для переключения диапазонов измерения прибора. Так как значения измеряемых сопротивлений много меньше номиналов токоограничивающих резисторов, можно считать, что конденсатор тестируется фиксированным током. В этом случае напряжение на конденсаторе прямо пропорционально его комплексному сопротивлению.

Сигнал с конденсатора поступает на микросхему DA2 (KP157DA1), которая представляет собой двойной линейный детектор с динамическим диапазоном более 50 дБ. Здесь эта микросхема использована в нестандартном включении. Одна ее половина включена в режиме линейного усилителя переменного тока с коэффициентом усиления около 10, а другая в режиме линейного детектора. Такое включение позволило увеличить чувствительность прибора без увеличения постоянного смещения на выходе детектора.

С выхода детектора сигнал поступает на сглаживающий фильтр R9, C7 и далее на вход логарифмического индикатора на микросхеме DA3 (LM3915). Значения сигнала с шагом 3 дБ отобра-

Таблица 1. Технические характеристики прибора

Напряжение питания	6 В (4 элемента AAA)
Ток потребления, не более	75 мА
Размеры печатной платы	63 × 63 мм
Диапазон измеряемых сопротивлений	0,1...3 Ом (×1), 1...30 Ом (×10)
Вид индикации	Линейка из 10 светодиодов
Формат индикации	«Светящийся столб» / «Бегающая точка»

Master Kit A8032

6...8 мм

Пайка

Печатная плата

Корпус прибора

E-mail: elecom@ecomp.ru

- приклейте на двусторонний скотч кассету с батареями (может потребоваться удаление неиспользуемых стоек в корпусе);

- проверьте правильность монтажа;
- сделайте в корпусе отверстия для переключателей и проводов щупов и соберите корпус;
- включите питание.

Правильно собранный прибор не требует настройки. Его работоспособность можно проверить, например, при помощи низкоомного безындуктивного резистора известного номинала, например 1,5 Ом. При подключении такого резистора к щупам прибора он должен показывать правильное значение номинала. При необходимости чувствительность прибора на шкале $\times 1$ можно подстроить, изменяя номинал резистора R2, а на шкале $\times 10$ – изменяя номинал резистора R3.

Калибровочная шкала прибора приведена в табл. 2.

Некоторые замечания по использованию прибора

Если в своей работе Вы чаще пользуетесь прибором для внутрисхемной проверки конденсаторов, то удобнее сделать щупы в виде вилки из двух острых иглол с возможностью изменения расстояния между ними в пределах 3...20 мм.

Практика использования прибора показала, что большинство отказов электролитических конденсаторов успешно диагностируется с помощью описанного тестера. Но некоторые виды отказов, такие как повышенные токи утечки и короткие замыкания, не обнаруживаются им. Кроме того, исправные конденсаторы различных номиналов и на разные напряжения имеют разные допустимые значения ESR. Поэтому, чтобы избежать ошибок, при принятии окончательного решения рекомендуется сравнить результаты измерений с цифрами, приведенными в табл. 3. Эта таблица ориентировочная, реальные значения в ней зависят от производителя, типа конденсаторов и даже от допустимого температурного диапазона. В процессе практической работы Вы сможете сами откорректировать ее.

При измерении низкоомных проволочных резисторов нужно помнить, что измерение производится на переменном токе и на результат влияет индуктивность резисторов. Это не является недостатком прибора, а наоборот, позволяет более точно оценить возможность использования резисторов в высокочастотных схемах – импульсных преобразователях, усилителях, ШИМ-регуляторах.

Прибор поможет подобрать электролитические конденсаторы для высококачественных УНЧ по минимальному ESR. Сегодня существуют рекомендации по использованию в таких усилителях конденсаторов только от некоторых ведущих производителей. Использование прибора позволит подбирать конденсаторы по реальным характеристикам, а не ориентироваться на рекламируемый бренд.

Имеется и еще одно, довольно необычное, применение данного прибора – он позволяет оценить состояние батарей и аккумуляторов. Дело в том, что батареи, так же как и конденсаторы, имеют свое внутреннее сопротивление, которое составляет у

Таблица 2. Калибровочная шкала прибора

Порядковый номер светодиода	Сопротивление, Ом	
	1:10	1:1
HL1	0,1	1,3
HL2	0,2	1,9
HL3	0,3	2,7
HL4	0,4	3,8
HL5	0,5	5,3
HL6	0,8	7,5
HL7	1,1	10,6
HL8	1,5	15
HL9	2,1	21,2
HL10	3	30

Таблица 3. Максимально допустимые значения ESR (Ом) для новых электролитических конденсаторов в зависимости от их номинала и допустимого напряжения

Номинал, мкФ	Напряжение, В						
	10	16	25	35	63	100	250
1				14	16	18	20
2,2			6	8	10	10	10
4,7			15	7,5	4,2	2,3	5
10		8	5,3	3,2	2,4	3,0	2,5
22	5,4	3,6	2,1	1,5	1,5	1,5	1
47	2,2	1,6	1,2	0,68	0,56	0,7	0,8
100	1,2	0,7	0,32	0,32	0,3	0,15	0,8
220	0,6	0,33	0,23	0,17	0,16	0,09	0,5
470	0,24	0,18	0,12	0,09	0,09	0,05	0,3
1000	0,12	0,09	0,08	0,07	0,05	0,05	
4700	0,23	0,2	0,12	0,08	0,04		
10 000	0,12	0,08	0,06	0,04			

свежих батарей величину 0,1...5 Ом в зависимости от типа и емкости батареи. При выработке батареи или аккумулятора это сопротивление существенно возрастает. Подбирая в аккумуляторную батарею элементы с близкими ESR, Вы можете существенно увеличить срок ее службы.

Для облегчения самостоятельной сборки прибора подразделение Мастер Кит подготовило к выпуску набор NM8032, в который входит печатная плата, корпус и все необходимые компоненты.

ВНИМАНИЕ! При работе с прибором не забудьте убедиться, что ремонтируемое устройство выключено из сети и конденсаторы в нем разряжены!

Литература

1. Омеляненко А. Измеритель ESR электролитических конденсаторов, РЭТ, 2002, №2.
2. <http://www.flippers.com/esrktmtr.html>, ESR & Low Ohms Meter K 7204, Bob Parker.
3. Capacitor Wizard, Independence Electronics Inc., 1995.
4. Capacitor Equivalent Series Resistance – Methods of Measurement, Independence Electronics Inc., 1995.
5. <http://www.anatekcorp.com/testequipment/esrtext.htm>.